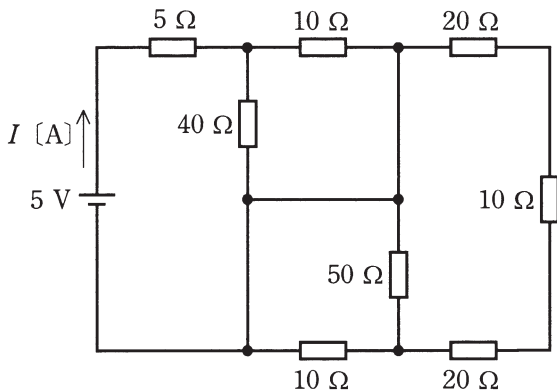


問8 図に示すような抵抗の直並列回路がある。この回路に直流電圧 5 [V] を加えたとき、電源から流れ出る電流 I [A] の値として、最も近いものを次の (1)～(5) のうちから一つ選べ。



(1) 0.2

(2) 0.4

(3) 0.6

(4) 0.8

(5) 1.0